

# myDAQ


## Understanding myDAQ

MultiSIM · LabVIEW 기반의 myDAQ을 이용한 기초회로 실습


### CHAPTER 04 바이폴라 트랜지스터(BJT)

실험 20 | 공통 이미터 증폭기


1.

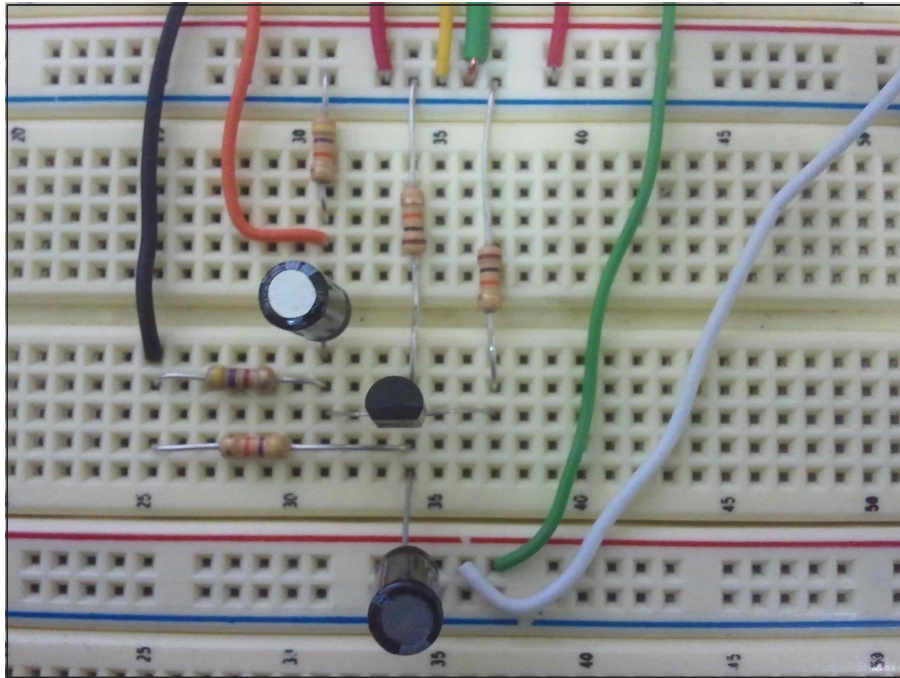


2.

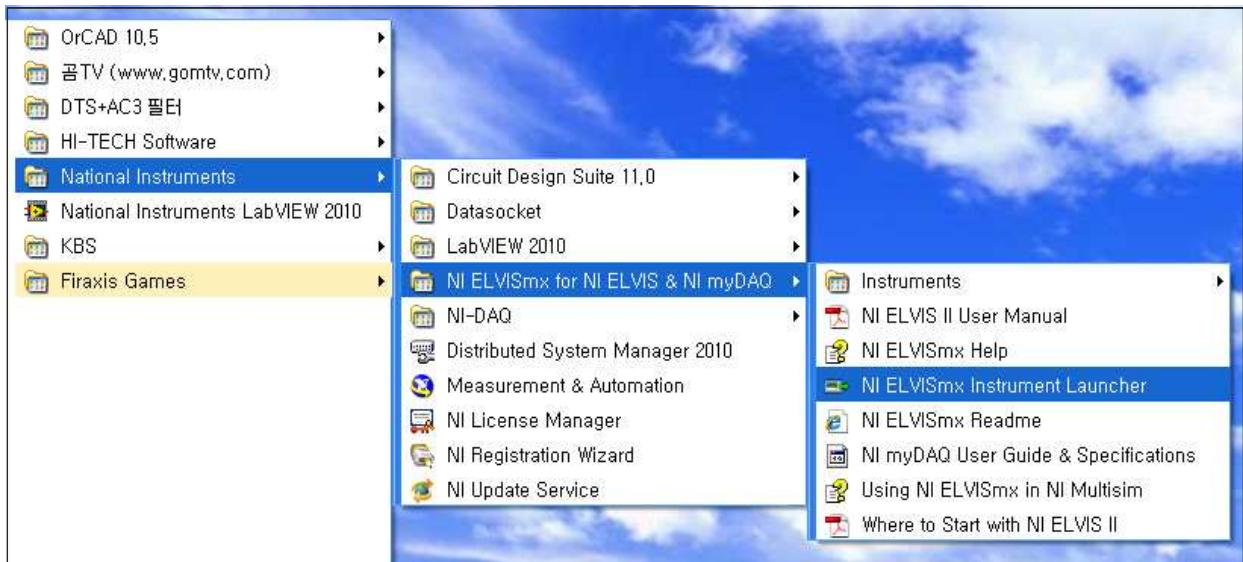


3.

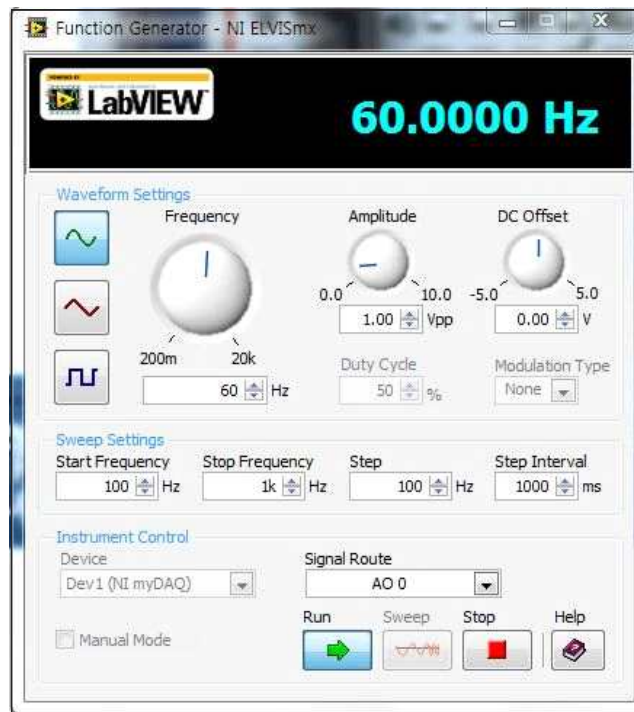


4.

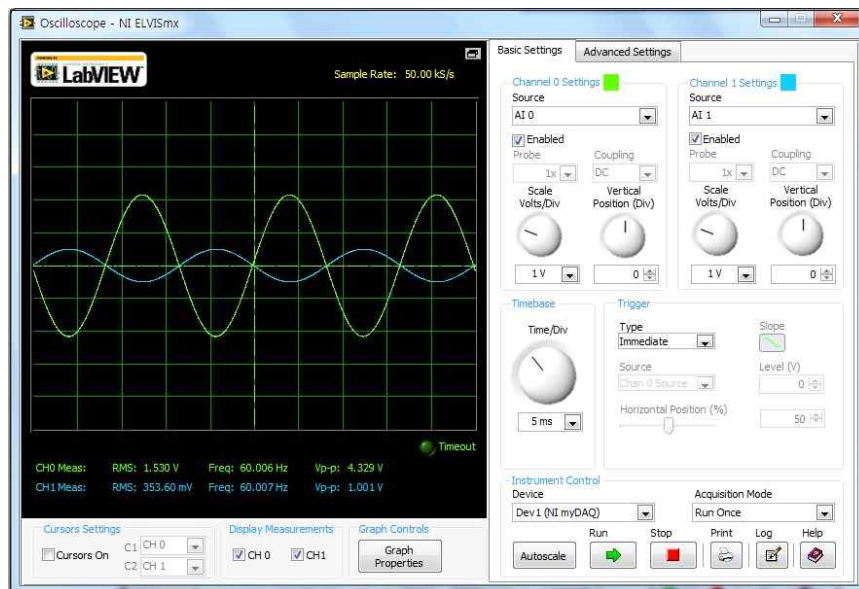

6.

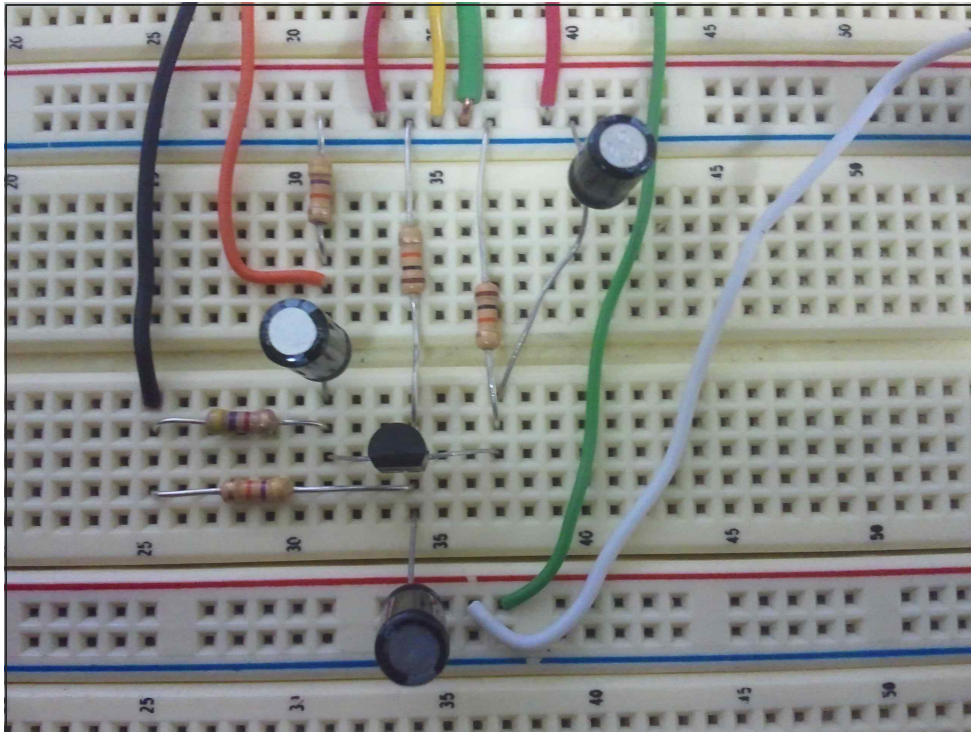


7.

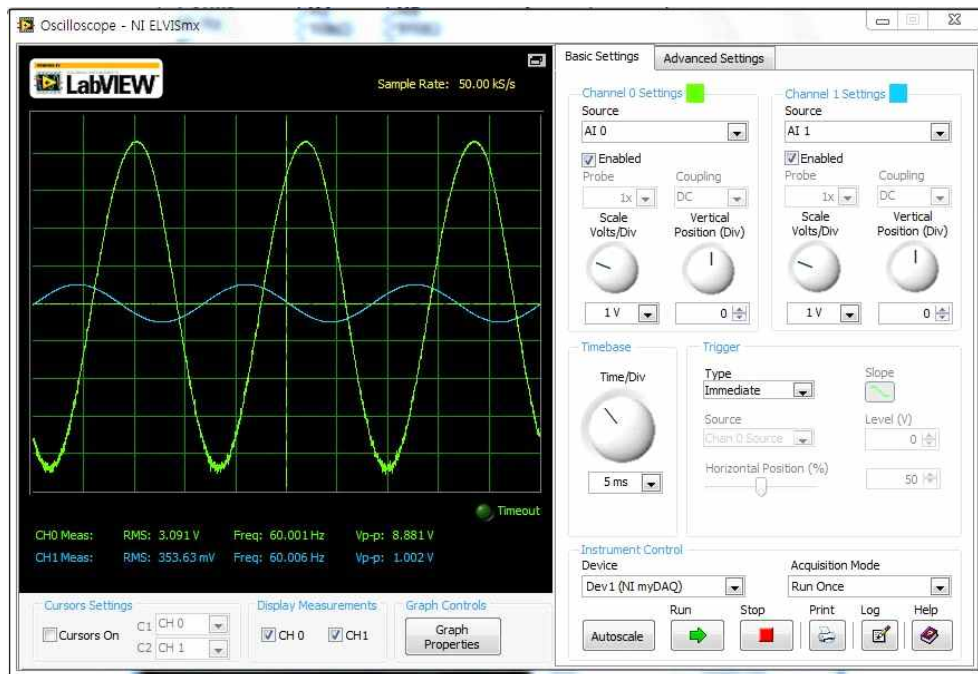




9.

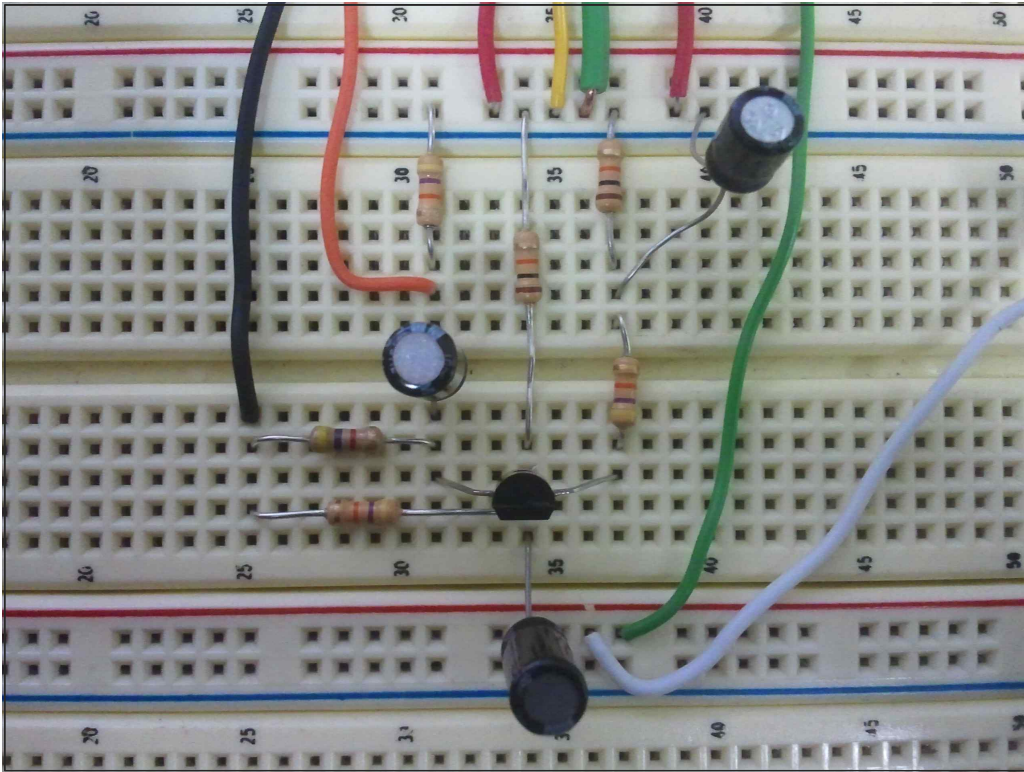

10.

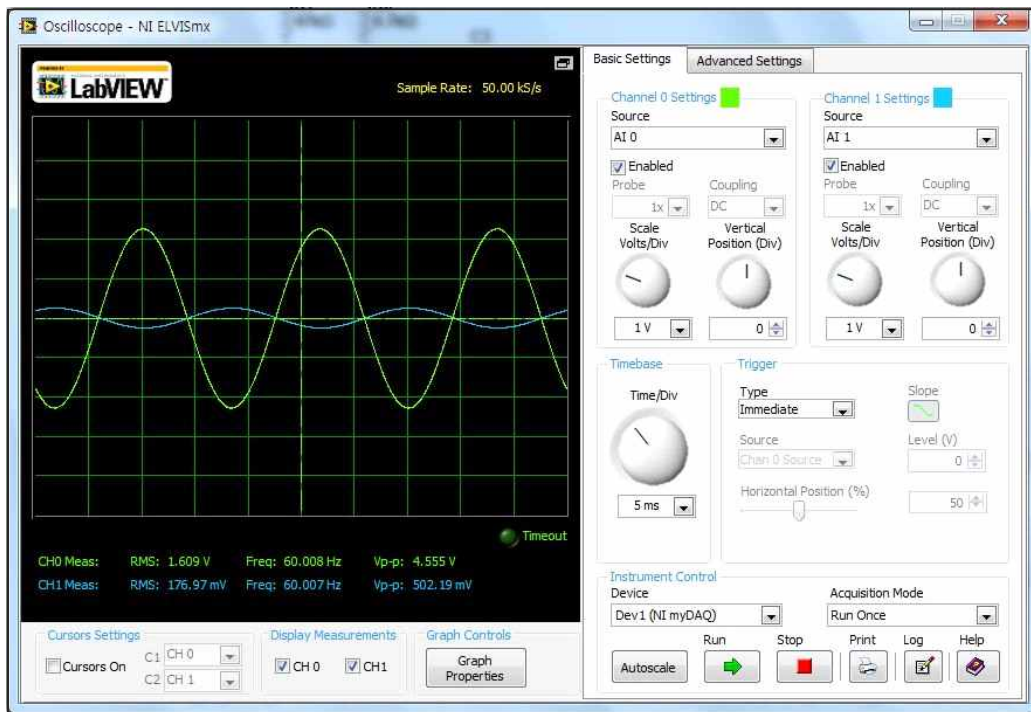

## 실험 결과

4.

