

myDAQ

Understanding myDAQ


MultiSIM · LabVIEW 기반의 myDAQ을 이용한 기초회로 실습

CHAPTER 05 OP-Amp (Operational Amplifier)


실험 23 | 미분기 및 적분기

적분기

2.

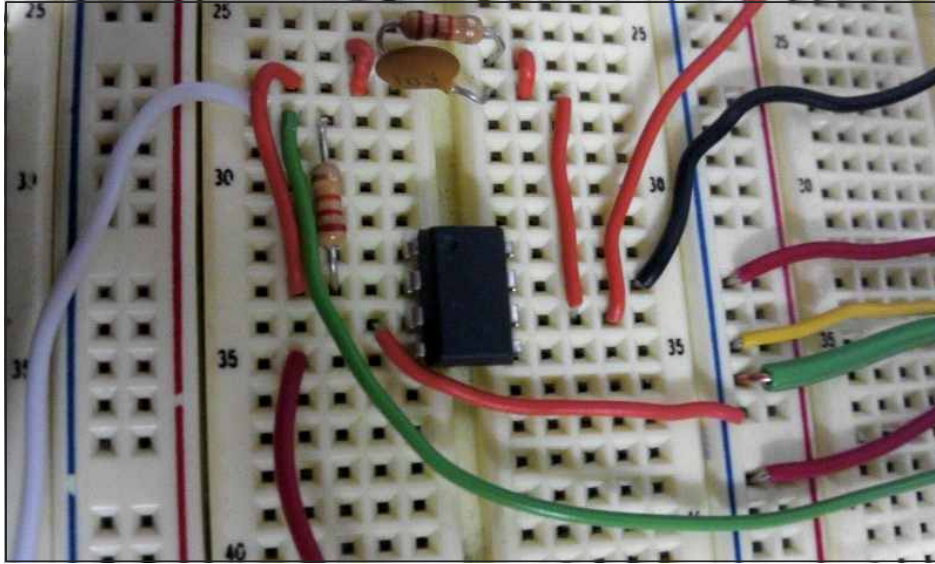


3.

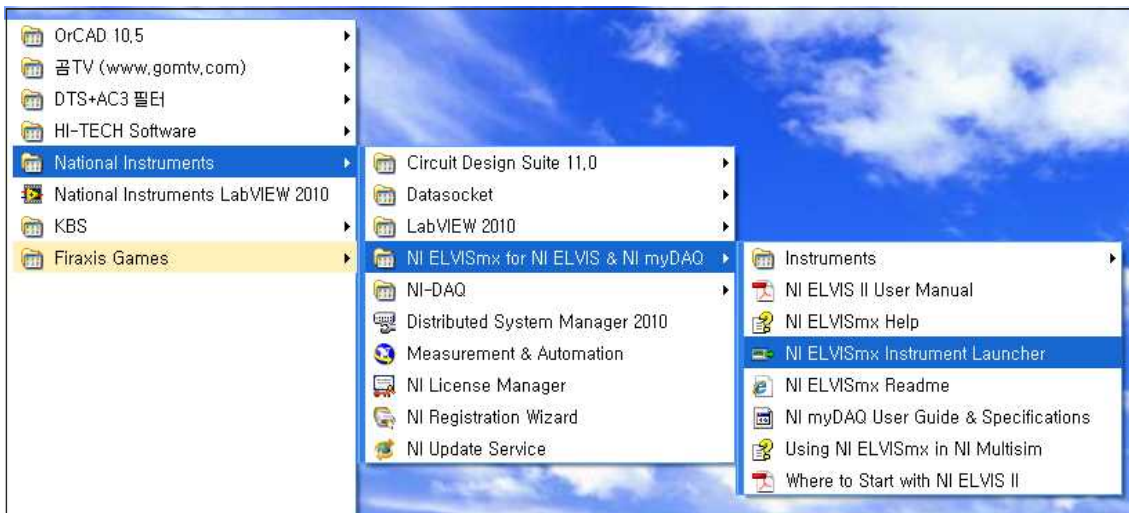


4.



5.

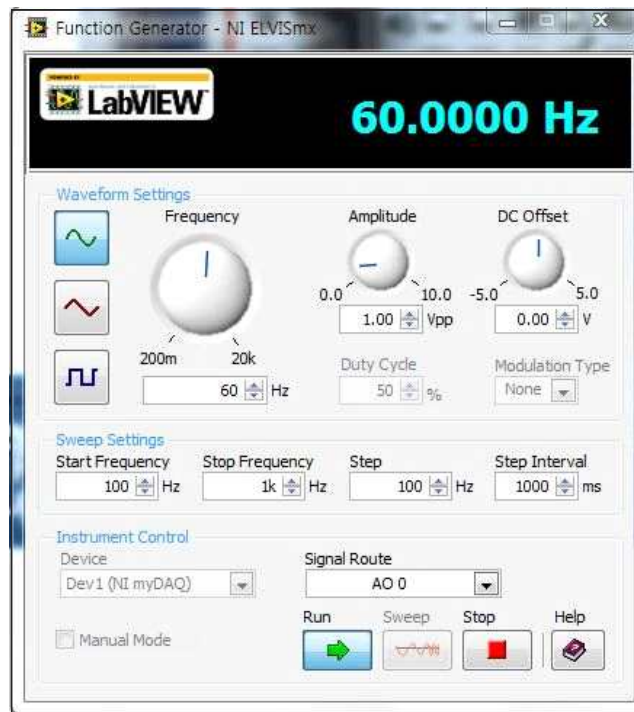


6.

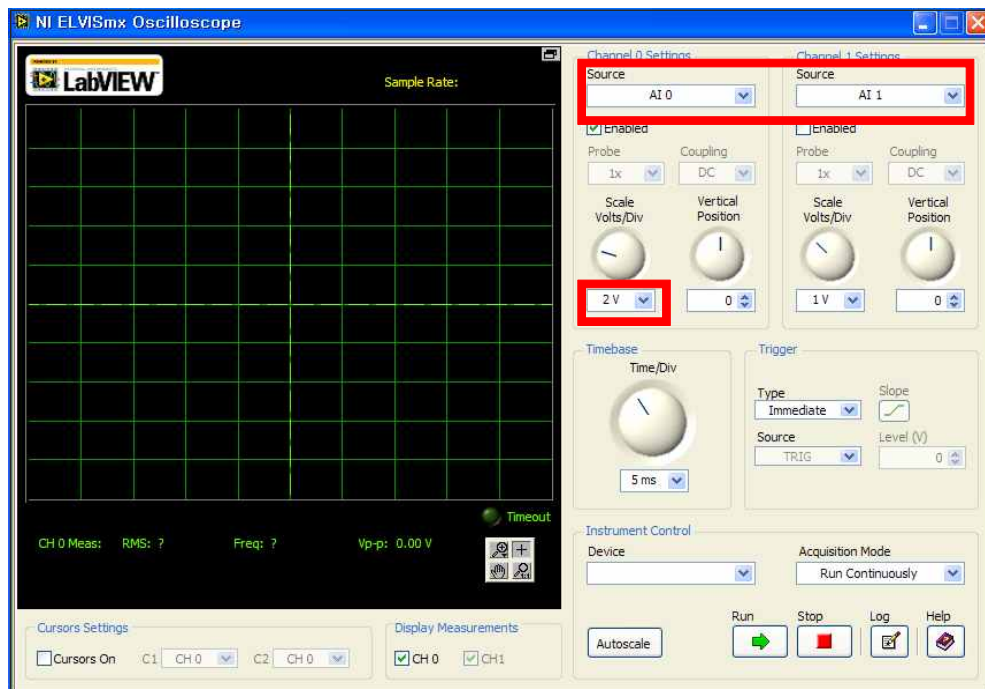


미분기

2.

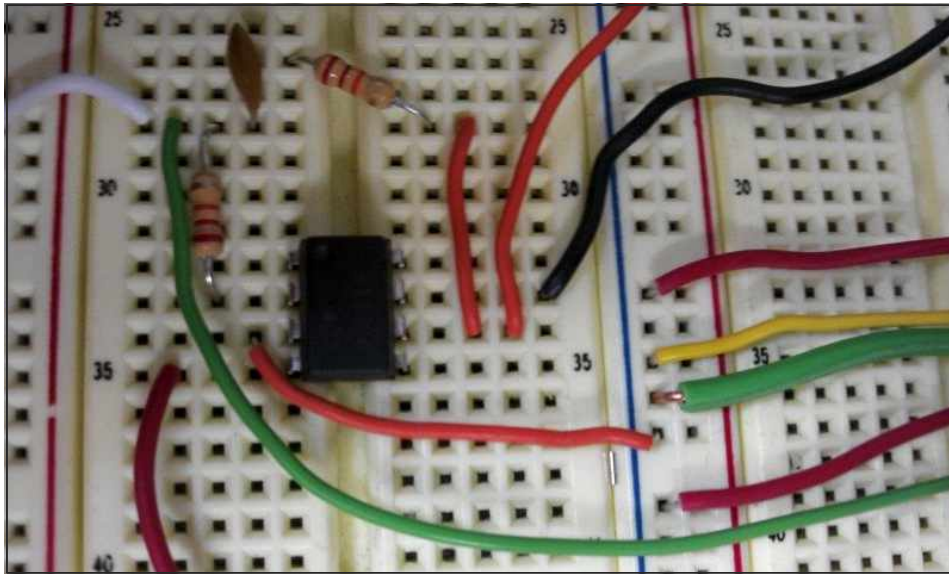


3.

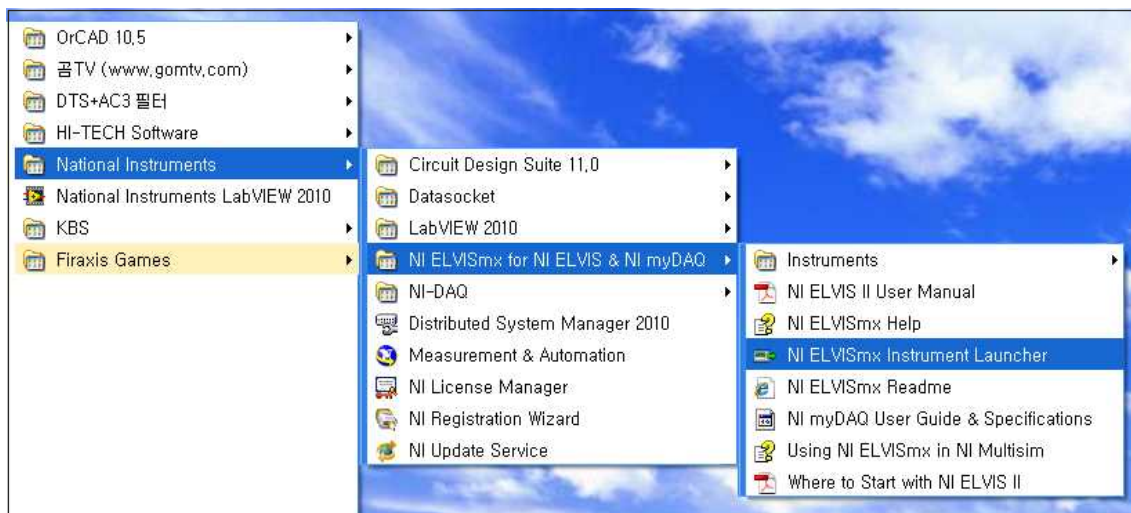

4.



5.

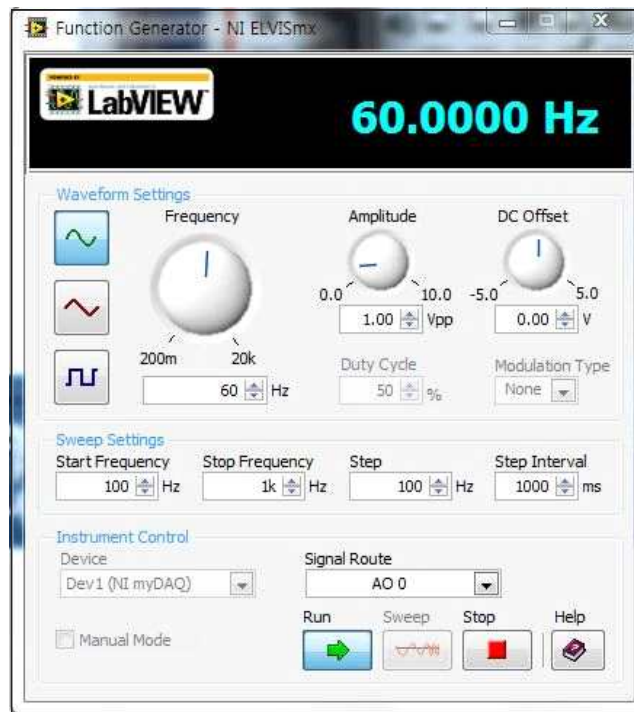

6.

